Elektro T

Grundlagen der Elektrotechnik

Informations- und Arbeitsbuch für Schüler und Studenten der elektronischen Berufe

Wolfgang Bieneck

unter Mitarbeit von Schülern der Technikerklasse FTEE 1 Werner-Siemens-Schule Stuttgart

9., durchgesehene Auflage

Handwerk und Technik Best.-Nr. 4900

9., durchgesehene Auflage

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung in anderen als den gesetzlich oder durch bundesweite Vereinbarungen zugelassenen Fällen bedarf deshalb der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.

Die Verweise auf Internetadressen und -dateien beziehen sich auf deren Zustand und Inhalt zum Zeitpunkt der Drucklegung des Werks. Der Verlag übernimmt keinerlei Gewähr und Haftung für deren Aktualität oder Inhalt noch für den Inhalt von mit ihnen verlinkten weiteren Internetseiten.

Verlag Handwerk und Technik GmbH, Lademannbogen 135, 22339 Hamburg; Postfach 630500, 22331 Hamburg – 2018 E-Mail: info@handwerk-technik.de; Internet: www.handwerk-technik.de

Zeichnungen: Wolfgang Bieneck, 70567 Stuttgart Technische Umsetzung: LFC print+medien GmbH, 72768 Reutlingen; CMS – Cross Media Solutions GmbH, 97082 Würzburg Druck und Bindung: UAB STANDARTŲ SPAUSTUVĖ, 02189 Vilnius ISBN 978-3-582-10848-7

Vorwort

Elektro T ist eine Einführung in die klassische Elektrotechnik. Das Buch ist für Studenten und Schüler der elektrotechnischen Berufe konzipiert, der Inhalt orientiert sich an den Lehrplänen der staatlichen Fachschulen für Elektrotechnik. Das Werk enthält 8 Kapitel, einen Anhang mit Formeln und Schaltzeichen sowie einen Lösungsteil. Ungefähr 500 Rechen- und Verständnisaufgaben helfen bei der gründlichen Einarbeitung in alle Teilgebiete. Die Kurzlösungen im Anhang des Buches ermöglichen eine sofortige Kontrolle, ein separates Lösungsbuch mit Ergebnissen und ausführlichen Lösungshilfen hilft auch bei schwierigen Problemen weiter. Ein umfangreiches Sachwortregister erleichtert das schnelle Auffinden der gesuchten Begriffe. Seit Erscheinen der 1. Auflage im Juli 1996 hat dieses Werk großes Interesse bei Lehrern und Schülern der verschiedenen elektrotechnischen Fachschulen geweckt. Zahlreiche Zuschriften zeigen, dass insbesondere die klare Gliederung und die übersichtliche Darstellung des naturgemäß schwierigen Stoffes sehr positiv aufgenommen wurde. Zahlreiche konstruktive Vorschläge wurden in die folgenden Auflagen eingearbeitet.

Für Anregungen, Hinweise und Verbesserungsvorschläge sind Autor und Verlag weiterhin dankbar.

Elektro T bietet Schülern und Studenten der elektrotechnischen Berufe einen systematischen und leicht verständlichen Einstieg in die Elektrotechnik, für den Fachmann ist es ein übersichtliches und umfassendes Nachschlagewerk.

Stuttgart, im Sommer 2018

Wolfgang Bieneck

Inhaltsverzeichnis

| 1 | Grundgesetze der Elektrotechnik | 11 |
|------------------------|---|----------|
| 1.1 | Elektrische Ladungen | 12 |
| 1.2 | Elektrische Strömung | 14 |
| 1.3 | Elektrisches Feld | 16 |
| 1.4 | Potential, Spannung, Energie | 18 |
| 1.5 1.6 | Elektrischer Stromkreis Ohmsches Gesetz | 20 22 |
| 1.7 | Grundstromkreise | 24 |
| 1.8 | Lineare Widerstände | 26 |
| 1.9 | Bauformen ohmscher Widerstände | 28 |
| 1.10 | Nichtlineare Widerstände | 30 |
| 1.11 | Arbeitspunkt | 32 |
| 1.12 | Metallwiderstand und Temperatur | 34 |
| 1.13 | Arbeit, Energie, Leistung | 36 |
| 1.14 | Drehmoment und Leistung | 38 |
| 1.15 | Elektrische Arbeit und Leistung | 40 |
| 1.16 | | 42 44 |
| 1.17 | Verluste und Wirkungsgrad Elektrowärme | 46 |
| 1.10 | Testaufgaben | 48 |
| | • | |
| 2 | Netzwerke | 51 |
| 2.1 | Stromkreise und Netzwerke | 52 |
| 2.2 | Spannungsteiler | 54 |
| 2.3 2.4 | Brückenschaltung | 56 58 |
| 2. 4 2.5 | Umwandlung von Schaltungen Ersatzspannungsquelle | 60 |
| 2.6 | Ersatzstromquelle | 62 |
| 2.7 | Maschenstromverfahren | 64 |
| 2.8 | Knotenspannungsverfahren | 66 |
| 2.9 | Überlagerungsverfahren | 68 |
| 2.10 | Nichtlineare Netze | 70 |
| | Testaufgaben | 72 |
| 3 | Elektrisches Feld und Kondensator | 75 |
| 3.1 | Elektrostatisches Feld | 76 |
| 3.2 | Kondensator und Kapazität I | 78 |
| 3.3 | Kondensator und Kapazität II | 80 |
| 3.4 | Schaltung von Kapazitäten | 82 |
| 3.5 | Energieinhalt des elektrischen Feldes | 84 |
| 3.6 3.7 | Kräfte im elektrostatischen Feld | 86 |
| 3. <i>1</i> 3.8 | Schaltvorgänge bei Kondensatoren I Schaltvorgänge bei Kondensatoren II | 88 90 |
| 3.9 | Impulsverformung | 92 |
| 3.10 | Bauformen von Kondensatoren I | 94 |
| 3.11 | Bauformen von Kondensatoren II | 96 |
| 3.12 | Kennwerte von Kondensatoren | 98 |
| | Testaufgaben | 100 |

| 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 | Magnetisches Feld und Spule Grundlagen des Magnetismus Strom und Magnetfeld Magnetische Grundgrößen Eisen im Magnetfeld Eisenkern mit Luftspalt Weich- und hartmagnetische Stoffe Induktionsgesetz Induktion, technische Bedeutung Induktion und Induktivität Induktivität von Spulen Schaltung von Induktivitäten Energieinhalt des magnetischen Feldes Verluste der eisengefüllten Spule Kräfte im Magnetfeld I Kräfte im Magnetfeld II Schaltvorgänge bei Spulen I Schaltvorgänge bei Spulen II R, C und L im Vergleich Magnetwirkung auf Halbleiter Testaufgaben | 103 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 |
|---|--|---|
| 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 | Grundlagen der Wechselströme Wechselstromgrößen I Wechselstromgrößen II Sinusförmiger Wechselstrom II Sinusförmiger Wechselstrom II R, C, L an Wechselspannung Wirk- und Blindwiderstände Zeigerdarstellung Komplexe Zahlen Rechnen mit komplexen Zahlen Wechselgrößen in komplexer Darstellung Komplexe Grundschaltungen I Komplexe Grundschaltungen II Komplexe Leistung Ortskurven Parametrierung von Ortskurven Fourier-Analyse I Fourier-Analyse II Testaufgaben | 145 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 170 172 174 176 178 |
| 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 | Anwendung der Wechselströme Siebschaltungen I Siebschaltungen II Siebschaltungen III Phasenschieber Schwingkreis I Schwingkreis II | 183 184 186 188 190 192 |

| 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 | Schwingkreis III Kompensation I Kompensation II Transformator I Transformator III Transformator IV Transformator V Einschwingvorgänge Kleintransformatoren Sondertransformatoren Wachstumsgesetze Testaufgaben | 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 |
|--|---|--|
| 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 | Dreiphasiger Wechselstrom Drehstrom Verkettung zur Sternschaltung Verkettung zur Dreieckschaltung Unsymmetrische Belastung Sternpunktverschiebung Drehstromleistung Drehstrom-Leistungsmessung Drehstrom-Kompensation Drehstromtransformatoren I Drehstromtransformatoren II Drehstromasynchronmotoren II Drehstromasynchronmotoren III Drehstromasynchronmotoren III Einphasige Induktionsmotoren Testaufgaben | 223 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 |
| 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 | Messtechnik Grundbegriffe Messfehler I Messfehler II Analoge Messwerke I Analoge Messwerke II Digitale Messwerke Spannungs- und Strommessung I Spannungs- und Strommessung II Widerstandsmessung I Widerstandsmessung II Induktivitäts- und Kapazitätsmessung Leistungs- und Arbeitsmessung Oszilloskop I Oszilloskop III | 257 258 260 262 264 266 268 270 272 274 276 278 280 282 |

| 8.16 8.17 8.18 | Oszilloskop IV Messen mit dem Oszilloskop I Messen mit dem Oszilloskop II Testaufgaben | 288 290 292 294 |
|-------------------------------|--|---------------------------------|
| 9 9.1 9.2 9.3 9.4 | Technischer Anhang Physikalische Größen Formeln und Tabellen Schaltzeichen Prüf- und Bildzeichen | 297 298 300 330 336 |
| 10 | Lösungen | 337 |
| 11 | Sachwortverzeichnis | 346 |