



1 Stromlaufplan Hubvorrichtung

Überlegen Sie!

1. Womit müssen die Kolben der Zylinder -MM1 und -MM2 ausgerüstet sein, um die Endlagen durch Magnetschalter abfragen zu können?
2. Beschreiben Sie den Ablauf, wenn der NOT-AUS-Taster -SF2 während eines Arbeitszyklus betätigt wird.
3. Welche Aufgabe hat der Schließer von -KF3 im Strompfad 6 und 18?